

V.III Основы языка Verilog HDL

Verilog был разработан фирмой Gateway Design Automation в 1984 г
Стандарт Verilog LRM (Language Reference Manual), IEEE1364-1995
принят в 1995 году

Verilog и VHDL

- VHDL обладает большей универсальностью и может быть использован не только для описания моделей цифровых электронных схем, но и для других моделей.

- Из-за своих расширенных возможностей VHDL проигрывает в эффективности и простоте, то есть на описание одной и той же конструкции в Verilog потребуется в 3–4 раза меньше символов (ASCII), чем в VHDL.

- Как и VHDL, Verilog изначально предназначался для моделирования цифровых систем и как средство описания синтезируемых проектов стал использоваться с 1987 г. В настоящее время ведущие пакеты синтеза систем на ПЛИС, такие как продукты фирм Synopsys, Caddence, Mentor Graphics, многих производителей ПЛИС, поддерживают синтез с описания на языке Verilog.

- Создавать свои типы данных в Verilog нельзя. Основной тип данных для синтезируемых описаний: целое — integer (32-битовое со знаком).

- В Verilog могут быть использованы специфические объекты (UDP, Specify-блоки), не имеющие аналогов в VHDL, а также многочисленные функции PLI (Program Language Interface).

Основные понятия Verilog

- Описание проекта основано на описании модулей (module) и их встраивании в модули верхнего уровня при помощи переменных различных типов.
- В Verilog определены стандартные типы:
 - данных (числа, строки): 17 (десятичная 17), 'h17 (десятичная 23, шестнадцатеричная 17), 5'b10011 (десятичная 19, двоичная 10011), 12'h01F (десятичная 31, шестнадцатеричная 01F)
 - переменных: reg (регистр), wire (провод), integer (целое), real (вещественное), event (событие) и time (время).
- Каждый разряд в переменной типа reg или wire может принимать одно из четырех значений: 1, 0, x или z.
- Операции с переменными и константами имеют C-подобный синтаксис (+ | - | . | * | / | > | < | >= | <= | !&& | || | == | != | ?:{|}%|==|!=|~|& | |<<|>>|)
- Над операциями определены стандартные события (posedge, negedge, и др.)
- Логические операции могут быть битовыми или операторами свертки.
EX: D1=4'b1111; D2=4'b1010;
 A=D1~^D2; // bitwise операция — два операнда
 a=~^D2; // reduction операция — один операнд
 A=1010; a=1;

Пример реализации d-триггера

```
module ff(clk, rst, A_IN, B_OUT);  
  
    input clk,rst,A_IN;  
    output B_OUT;  
    reg arb_onebit = 1'b0;  
  
    always @(posedge clk or posedge rst)  
    begin  
        if (rst)  
            arb_onebit <= 1'b1;  
        else  
            arb_onebit <= A_IN;  
        end  
    end  
    B_OUT <= arb_onebit;  
endmodule
```

Числа в Verilog

Целые числа (Integers)

Целые числа могут быть двоичными (binary), обозначаются b или B, десятичными (decimal, d или D), шестнадцатеричными (hexidecimal, h, H) или восьмеричными (octal, o или O).

Неопределенное и высокоимпедансное состояния (X and Z values)

Символ x используется для задания неопределенного состояния, символ z показывает третье (высокоимпедансное). При использовании в качестве цифры в числах вместо символа z можно использовать «?». Это рекомендуется делать в операторах выбора (case expressions) для улучшения читаемости кода. Ниже приведены примеры использования символов x и z в числах.

```
8'b1010_0010 // 8-битное число в двоичной системе
```

```
8'hA2 // 8-битное число в шестнадцатеричной системе
```

```
4'b10x0
```

```
4'b101z
```

```
12'dz
```

```
12'd? //zzz...zzz
```

```
8'h4x
```

Цепи в Verilog (Nets)

Для обозначения цепей используются следующие ключевые слова: `wire`, `supply0`, `supply1`. Величина по умолчанию (default value) — `z`. Разрядность по умолчанию (default size) — 1 бит.

По своему назначению цепь (Net) в Verilog сходна с сигналом в VHDL. Цепи обеспечивают непрерывное модифицирование сигналов на выходах цифровой схемы относительно изменения сигналов на ее входах.

Если драйвер (источник) сигнала цепи имеет некоторое значение, то и цепь принимает то же значение. Если драйверы цепи принимают различные значения, цепь принимает значение наиболее «сильного» сигнала (strongest), если же «сила» каждого сигнала равнозначна, то цепь принимает неопределенное состояние (`x`).

Цепи не удерживают своего состояния (за исключением типа `triereg`) их состояние должно непрерывно удерживаться (continuous assignment) выходом с логического вентиля или комбинационной схемы.

Если к цепи не подключен источник (driver) то цепь переходит в состояние высокого импеданса. Исключение составляет цепь типа `triereg` которая удерживает предыдущее состояние (но это не регистр!).

Для обозначения цепи наиболее часто применяется ключевое слово `wire`, ключевые слова `supply0` и `supply1` используются для моделирования источников питания (power supplies) в схеме.

```
wire [31:0] arb_request;  
wire signed [8:0] arb_signed;  
wire [7:0] mem_array [63:0];  
wire [7:0] array3 [0:15][0:255][0:15];
```

Регистры (Registers)

Для обозначения регистров применяется ключевое слово `reg`. Величина по умолчанию — `x`. Разрядность по умолчанию — 1 бит.

Основное различие между цепями (`nets`) и регистрами (`registers`) состоит в том, что значение регистра должно быть назначено явно. Эта величина сохраняется до тех пор, пока не сделано новое назначение. Рассмотрим использование этого свойства на примере триггера с разрешением (`E-type flip flop`):

```
module E_ff(q, data, enable, reset, clock);
    output q;
    input data, enable, reset, clock;
    reg q;

    always @(posedge clock)
        if (reset == 0)
            q = 1'b0;
        else if (enable==1)
            q = data;
endmodule
```

Регистр `q` хранит записанную в него величину до тех пор, пока не произойдет новое назначение сигнала.

Операторы языка Verilog

Concatenation	{}	Bitwise AND	&
Replication	{{}}	Bitwise Inclusive OR	
Arithmetic	+, -, *, **	Bitwise Exclusive OR	^
Addition	+	Bitwise Equivalence	~^, ^~
Subtraction	-	Reduction AND	&
Multiplication	*	Reduction NAND	~&
Power	**	Reduction OR	
Relational	>, <, >=, <=	Reduction NOR	~
Logical Negation	!	Reduction XOR	^
Logical AND	&&	Reduction XNOR	~^, ^~
Logical OR		Left Shift	<<
Logical Equality	==	Right Shift Signed	>>>
Logical Inequality	!=	Left Shift Signed	<<<
Case Equality	===	Right Shift	>>
Case Inequality	!==	Conditional	?:
Bitwise Negation	~	Event OR	7 or, '!

Операторы языка Verilog

a b	a==b	a===b	a!=b	a!==(b	a&b	a&&b	alb	allb	a^b
00	1	1	0	0	0	0	0	0	0
01	0	0	1	1	0	0	1	1	1
0x	x	0	x	1	0	0	x	x	x
0z	x	0	x	1	0	0	x	x	x
10	0	0	1	1	0	0	1	1	1
11	1	1	0	0	1	1	1	1	0
1x	x	0	x	1	x	x	1	1	x
1z	x	0	x	1	x	x	1	1	x
x0	x	0	x	1	0	0	x	x	x
x1	x	0	x	1	x	x	1	1	x
xx	x	1	x	0	x	x	x	x	x
xz	x	0	x	1	x	x	x	x	x
z0	x	0	x	1	0	0	x	x	x
z1	x	0	x	1	x	x	1	1	x
zx	x	0	x	1	x	x	x	x	x
zz	x	1	x	0	x	x	x	x	x

Блоки и модули языка Verilog

Основной структурной единицей Verilog описания является module. Модуль соответствует entity в VHDL. Модуль описывается ключевыми словами module — endmodule. В файле может быть описано несколько модулей. Другие модули могут подключаться к цепям модуля, образуя иерархическую структуру.

Блоки объединяют процедурные описания (аналог последовательных операторов VHDL). Блоки Verilog бывают двух типов: always (синтезируемый, аналог process в VHDL) и initial (не синтезируемый).

```
module mux4 (sel, a, b, c, d,
outmux);
input [1:0] sel;
input [1:0] a, b, c, d;
output [1:0] outmux;
reg [1:0] outmux;
initial
begin
    outmux=2'b00;
end

always @(sel or a or b or c or d)
begin
    case (sel)
        2'b00: outmux = a;
        2'b01: outmux = b;
        2'b10: outmux = c;
        default: outmux = d;
    Endcase
end
endmodule
```

Непрерывное и процедурное присваивание

Применяться операторы могут как к цепям (wire), так и к сигналам (reg) и переменным. При этом используются различные типы присвоения. Для цепей, которые являются моделью физического соединения (провода), требуется подключение непрерывного воздействия, которое моделируется непрерывным (continuous) присвоением. Значения же регистров и переменных могут изменяться в результате процедурных действий и сохраняться между воздействиями (так же, как и переменные процедурного языка программирования). Для моделирования этого используется процедурное (procedural) присвоение.

```
assign parity ^= data; //непрерывное присвоение
```

Непрерывное присвоение употребляется вне процедурных блоков initial или begin и используется либо в описании цепи, либо с ключевым словом assign (существуют также процедурные непрерывные присвоения в блоках initial или always с ключевыми словами assign и deassign). Слева от оператора непрерывного присвоения (=) должен находиться объект типа цепь. При изменении значения какого-либо из объектов, входящих в выражение справа от =, данное выражение будет вычислено, и новое значение будет присвоено.

Процедурное присваивание

Процедурные присвоения бывают двух типов: blocking (=) и nonblocking (<=).

Пример1:

```
always @ (posedge CLK) a=b;  
always @ (posedge CLK) b=a;
```

Пример2:

```
always @ (posedge CLK) a<=b;  
always @ (posedge CLK) b<=a;
```

Для пользователей VHDL можно провести параллель между variable assignment (:= VHDL) и blocking assignment (= Verilog), signal assignment (<= VHDL) и nonblocking assignment (<= Verilog) соответственно. Но следует учесть, что в процедурных конструкциях Verilog различий между регистром и переменной не делается.

Построение иерархии описаний

```
module mux5 (sel, a, b, c, d, e, f, g, h, outmux);

    input [2:0] sel;
    input [1:0] a, b, c, d, e, f, g, h;
    output [1:0] outmux;

    wire [1:0] outmux0, outmux1;

    //мультиплексор
    wire [1:0] outmux=(sel[2])?outmux1:outmux0;

    // Variant 2
    //assign outmux=(sel[2])?outmux1:outmux0;

    //подключение по расположению
    mux4 mux_1(sel[1:0], a, b, c, d, outmux0);

    //подключение по имени
    mux4 mux_2(.sel(sel[1:0]), .a(e), .b(f), .c(g), .d(h), .outmux(outmux1));

endmodule
```

СПИСОК ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

```
module binaryToESeg_Behavioral
(output reg eSeg,
input A, B, C, D);
always@(A, B, C, D) begin
    eSeg = 1;
    if(~A & D)
        eSeg = 0;
    if(~A & B & ~C)
        eSeg = 0;
    if(~B & ~C & D)
        eSeg = 0;
end
endmodule
```

```
module binaryToESeg_Behavioral
(output reg eSeg,
input A, B, C, D);
always@(*) begin
    eSeg = 1;
    if(~A & D)
        eSeg = 0;
    if(~A & B & ~C)
        eSeg = 0;
    if(~B & ~C & D)
        eSeg = 0;
end
endmodule
```


Настройечные параметры

```
module xorx (xout, xin1, xin2);  
  
    parameter width = 4,  
        delay = 10;  
  
    output [1:width] xout;  
    input [1:width] xin1,xin2;  
    assign #(delay)  
        xout = xin1 ^ xin2;  
endmodule
```

Примеры описания устройств на языках VHDL и Verilog

Динамический D-триггер (flip-flop with positive edge clock).

VHDL описание

 

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity registers_2 is  
port(C, D, CLR : in std_logic;  
Q : out std_logic);  
end registers_2;  
  
architecture archi of registers_2 is  
begin
```

```
process (C, CLR)  
begin  
    if (CLR = '1')then  
        Q <= '0';  
    elsif (C'event and C='0')then  
        Q <= D;  
    end if;  
end process;  
end archi;
```

Динамический D-триггер (flip-flop with positive edge clock).
VHDL описание

```
module v_registers_2 (C, D, CLR, Q);  
  
input C, D, CLR;  
output Q;  
reg Q;  
  
always @(negedge C or posedge CLR)  
begin  
    if (CLR)  
        Q <= 1'b0;  
    else  
        Q <= D;  
    end  
endmodule
```

 

Буфер с третьим состоянием (buft).
VHDL описание

```
entity three_st_1 is  
port(T : in std_logic;  
I : in std_logic;  
O : out std_logic);  
end three_st_1;
```

```
architecture archi of three_st_1 is  
begin
```

```
    process (I, T)  
    begin  
        if (T='0') then  
            O <= I;  
        else  
            O <= 'Z';  
        end if;  
    end process;  
    -- Variant 2  
    -- O <= I when (T='0') else 'Z';
```

```
end archi;
```



Буфер с третьим состоянием (bufft).
Verilog описание

```
module v_three_st_1 (T, I, O);
```

```
input T, I;
```

```
output O;
```

```
reg O;
```

```
always @(T or I)
```

```
begin
```

```
    if (~T)
```

```
        O = I;
```

```
    else
```

```
        O = 1'bZ;
```

```
end
```

```
//Variant 2
```

```
assign O = (~T) ? I: 1'bZ;
```

```
endmodule
```

Счетчик с разрешением счета (Counter).

VHDL описание

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;
```

```
entity counters_5 is  
port(C, CLR, CE : in std_logic;  
Q : out std_logic_vector(3 downto 0));  
end counters_5;
```

```
architecture archi of counters_5 is  
signal tmp: std_logic_vector(3 downto 0);  
begin
```

```
    process (C, CLR)  
    begin
```

```
        if (CLR='1') then
```

```
            tmp <= "0000";
```

```
        elsif (C'event and C='1') then
```

```
            if (CE='1') then
```

```
                tmp <= tmp + 1;
```


```
            end if;
```

```
        end if;
```

```
    end process;
```

```
    Q <= tmp;
```

```
end archi;
```

 

Счетчик с разрешением счета (Counter).
Verilog описание

```
module v_counters_5 (C, CLR, CE, Q);  
  
input C, CLR, CE;  
output [3:0] Q;  
reg [3:0] tmp;  
  
always @(posedge C or posedge CLR)  
begin  
    if (CLR)  
        tmp <= 4'b0000;  
    else if (CE)  
        tmp <= tmp + 1'b1;  
    end  
    assign Q = tmp;  
endmodule
```

Сдвиговой регистр с последовательной загрузкой (Shift register with serial in and parallel out).

VHDL описание

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity shift_registers_5 is  
port(C, SI : in std_logic;  
PO : out std_logic_vector(7 downto 0));  
end shift_registers_5;
```

```
architecture archi of shift_registers_5 is  
signal tmp: std_logic_vector(7 downto 0);  
begin
```

```
    process (C)  
    begin
```


```
        if (C'event and C='1') then  
            tmp <= tmp(6 downto 0)& SI;
```

```
        end if;
```

```
    end process;
```

```
    PO <= tmp;
```

```
end archi;
```

 

X10538

Сдвиговый регистр с последовательной загрузкой (Shift register with serial in and parallel out).
Verilog описание

```
module v_shift_registers_5 (C, SI, PO);  
input C,SI;  
output [7:0] PO;  
reg [7:0] tmp;  
  
always @(posedge C)  
    tmp <= {tmp[6:0], SI};  
  
assign PO = tmp;  
  
endmodule
```


Дешифратор (Decoder). VHDL описание

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
  
entity decoders_1 is  
port (sel: in std_logic_vector (2 downto 0);  
res: out std_logic_vector (7 downto 0));  
end decoders_1;
```

```
architecture archi of decoders_1 is  
begin
```

```
    res <= "00000001" when sel = "000" else  
          "00000010" when sel = "001" else  
          "00000100" when sel = "010" else  
          "00001000" when sel = "011" else  
          "00010000" when sel = "100" else  
          "00100000" when sel = "101" else  
          "01000000" when sel = "110" else  
          "10000000";
```

```
end archi;
```

 

X10547

Дешифратор (Decoder).
VHDL описание

```
module v_decoders_1 (sel, res);

input [2:0] sel;
output [7:0] res;
reg [7:0] res;

always @(sel or res)
begin
    case (sel)
        3'b000 : res = 8'b00000001;
        3'b001 : res = 8'b00000010;
        3'b010 : res = 8'b00000100;
        3'b011 : res = 8'b00001000;
        3'b100 : res = 8'b00010000;
        3'b101 : res = 8'b00100000;
        3'b110 : res = 8'b01000000;
        default : res = 8'b10000000;
    endcase
end
endmodule
```