

1.10. СХЕМОТЕХНИКА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ НА КОМПЛЕМЕНТАРНЫХ МДП-ТРАНЗИСТОРАХ

Цель лекции: изучение схемотехники элементной базы приборостроения на комплементарных МДП-транзисторах.

1.10.1. ИНВЕРТОР НА ТРАНЗИСТОРАХ С ДОПОЛНЯЮЩИМИ ТИПАМИ ПРОВОДИМОСТИ КАНАЛА (КМДП-ИНВЕРТОР)

Для повышения быстродействия и снижения потребляемой мощности ЛЭ строятся на комплементарных МДП-транзисторах, имеющих взаимодополняющие типы проводимости индуцированных каналов.

В случае использования комплементарных (с дополняющими типами проводимости каналов) МДП-транзисторов схема инвертора будет выглядеть так, как показано на рис. 1.56.

 


Рис. 1.56. Схема инвертора на КМДП-транзисторах

Рабочими точками на статической передаточной характеристике такого инвертора являются либо «0», либо « E_n ». Низкий уровень для n -канального транзистора является закрывающим, а для p -канального — открывающим. Поэтому, когда на вход подается сигнал логического «0», на выходе — « $+E_n$ », а в случае логической «1» на входе, на выходе имеем уровень логического «0».

Для обеспечения правильной работы схемы важно, чтобы пороговые напряжения n -канального и p -канального транзисторов были подогнаны таким образом, чтобы в момент, когда один из транзисторов закрывается, то другой в этот момент открывался. Если пороговые напряжения не подогнаны, то возможна некорректная работа схемы. Поэтому в технологический процесс производства КМДП-микросхем включают технологические операции по подгонке пороговых напряжений n -канальных и p -канальных МДП-транзисторов.

Примеры топологической реализации схемы КМДП-инвертора приведены на рис. 1.57.

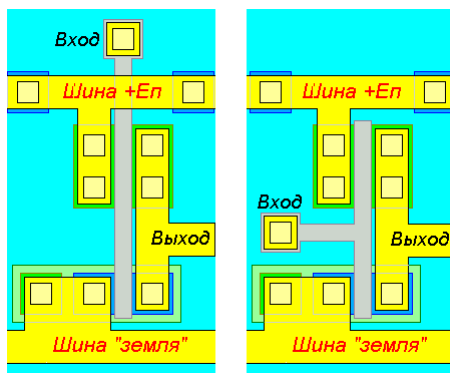


Рис. 1.57. Варианты топологической реализации схемы инвертора

1.10.2. СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ «ИЛИ–НЕ» и «И–НЕ» НА КМДП-ТРАНЗИСТОРАХ

На рис. 1.58, *а* показана схема двухвходового ЛЭ «ИЛИ–НЕ», выполненного на комплементарных МДП-транзисторах. В ней параллельно соединенные транзисторы $VT2$ и $VT4$ с каналом n -типа являются управляющими, а транзисторы $VT1$ и $VT3$ с каналом p -типа – нагрузочными.

Если на обоих входах такого ЛЭ присутствует напряжение низкого уровня, то транзисторы $VT2$ и $VT4$ закрыты, а транзисторы $VT1$ и $VT3$ – открыты и сопротивление их каналов относительно мало. А поскольку ток через них практически не протекает, то через открытые транзисторы на выходе ЛЭ устанавливается напряжение близкое к напряжению источника питания, т.е. уровень логической «1».

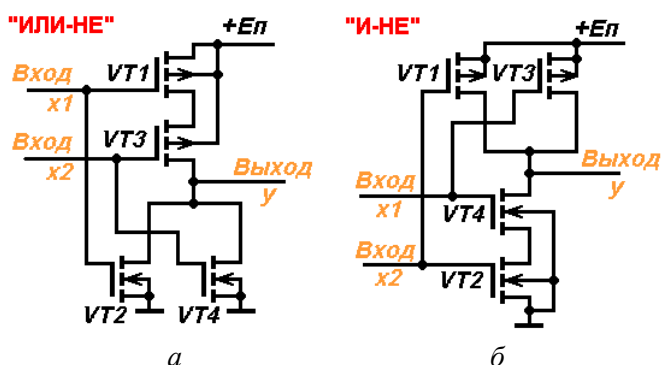


Рис. 1.58. Логические элементы на КМДП-транзисторах:
а – схема элемента «ИЛИ–НЕ»; *б* – схема элемента «И–НЕ»

Если хотя бы на один из входов ЛЭ поступает напряжение высокого уровня, то соответствующий транзистор нижнего плеча ЛЭ открывается, а

верхнего плеча – закрывается, препятствуя тем самым появлению высокого уровня на выходе схемы. В результате на выходе ЛЭ благодаря открытому транзистору нижнего плеча устанавливается напряжение низкого уровня, близкое к нулю. Работу КМДП-логического элемента «ИЛИ–НЕ» иллюстрирует рис. 1.59.

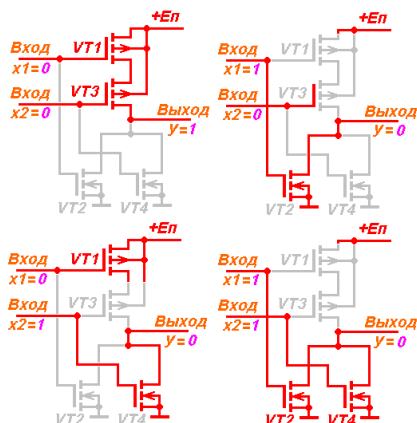


Рис. 1.59. Иллюстрация работы базового ЛЭ «ИЛИ–НЕ» при различных сочетаниях входных сигналов

Вариант топологической реализации рассмотренного ЛЭ приведен на рис. 1.60.

 


Рис. 1.60. Вариант топологической реализации ЛЭ «ИЛИ–НЕ»

В логических элементах «И–НЕ» (рис. 1.58, б) управляющие МДП-транзисторы с каналом n -типа $VT2$ и $VT4$ включены последовательно, а нагрузочные с каналами p -типа – параллельно. Сопротивление нижнего плеча будет мало в том случае, если открыты оба транзистора $VT2$ и $VT4$, т. е. когда на входах действуют напряжения, соответствующие уровню ло-

гической «1». В этом случае на выходе ЛЭ устанавливается уровень логического «0».

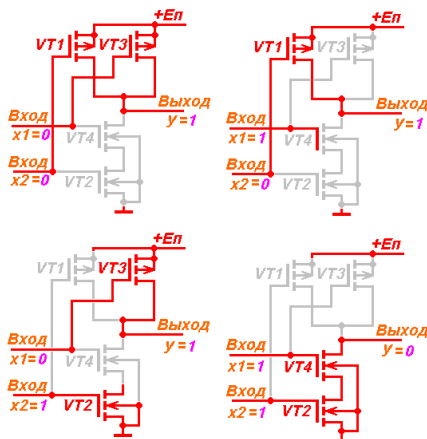


Рис. 1.61. Иллюстрация работы базового ЛЭ «2И-НЕ» при различных сочетаниях входных сигналов

Если на одном из входов будет напряжение низкого уровня, то один из транзисторов $VT2$ или $VT4$ будет открыт, а один из транзисторов $VT1$ или $VT3$ - закрыт. При этом сопротивление верхнего плеча будет значительно меньше, чем сопротивление нижнего плеча, и уровень выходного напряжения будет соответствовать логической «1».

 


Рис. 1.62. Вариант топологической реализации ЛЭ «И-НЕ»

КМДП-ЛЭ, выполняющие функцию «И» и «ИЛИ» реализуются добавлением инвертора к выходам ЛЭ «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ», соответственно. Их принципиальные электрические схемы приведены на рис. 1.63, а варианты их топологических реализаций показаны на рис. 1.64а и 1.64б, соответственно.


 


Рис. 1.63. Реализация ЛЭ «И» (а) и «ИЛИ» (б) на КМДП-транзисторах

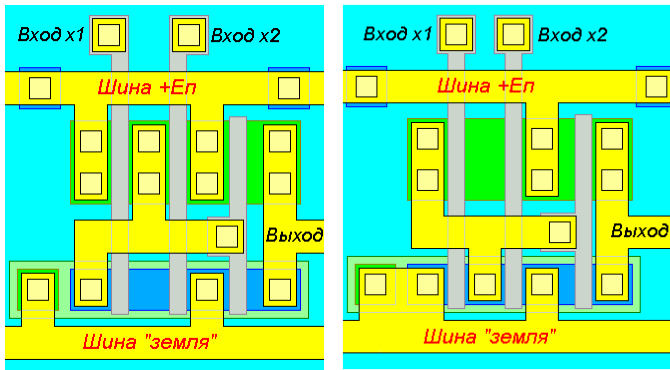

а).....б)

Рис. 1.64. Варианты топологической реализации ЛЭ «И» (а) и «ИЛИ» (б)

ЛЭ на КМДП-транзисторах отличаются:

1. Малым потреблением мощности.
2. Высоким быстродействием, тем большим, чем короче длина канала. Современные процессорные СБИС, производимые по технологии 14 нм, имеют тактовую частоту до 5 ГГц.
3. Высокой помехоустойчивостью.
4. Высоким коэффициентом использования напряжения источника питания.

Их недостатком является более сложная технология производства СБИС по сравнению с технологией производства ЛЭ на *n*-канальных МДП-транзисторах.

1.10.3 СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДВУНАПРАВЛЕННОГО КЛЮЧА НА КМДП-ТРАНЗИСТОРАХ

Важным элементом схемотехники ЛЭ КМДП является двунаправленный ключ, схема которого приведена на рис. 1.65. Он представляет собой парал-

тельно включенные n -канальный и p -канальный МДП-транзисторы. Как видно из рисунка, для управления ключом напряжение на затворы входящих в него транзисторов необходимо подавать в противофазе.

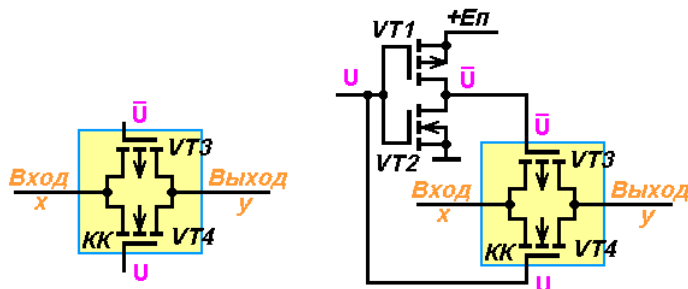


Рис. 1.65. Двухнаправленный ключ на КМДП-транзисторах (слева) и схема управления им (справа)

При низком уровне управляющего напряжения U и n -канальный транзистор $VT4$, и p -канальный транзистор $VT3$ закрыты, поэтому вход x и выход y ключа разомкнуты. При подаче высокого уровня управляющего сигнала U оба транзистора открываются, и ключ замыкается. Сопротивление ключа в замкнутом состоянии равняется сопротивлению параллельно включенным сопротивлениям их каналов в открытом состоянии.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЛЕКЦИИ 10

Вопрос 1	Какой логический сигнал надо подать на вход EZ схемы рис. 1.68, чтобы на ее выходе было высокоимпедансное состояние?
Ответы:	
1	Сигнал уровня лог. «0»
2	Сигнал уровня лог. «1»
3	Для перевода схемы в высокоимпедансное состояние уровень сигнала а входе EZ значения не имеет
Вопрос 2	В чем заключается основное преимущество ЛЭ КМДП в сравнении с ЛЭ на n-канальных МДП-транзисторах?
Ответы:	
1	ЛЭ КМДП имеют размах уровней логического сигнала практически равный напряжению питания и в статическом режиме не потребляют ток.
2	Топология ЛЭ КМДП занимает меньшую площадь на кристалле микросхемы.
3	ЛЭ на КМДП потребляют малую мощность, поэтому на этой элементной базе можно производить СБИС.
Вопрос 3	Сколько транзисторов понадобится, если реализовать ЛЭ «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ «ИЛИ»» на ЛЭ «2И-НЕ»?
Ответы:	
1	16
2	12
3	20